



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA
ELE0517 - SISTEMAS DIGITAIS - T01
DISCENTES: LEVY GABRIEL E NICHOLAS MEDEIROS

Documentação de um microcontrolador de 8 bits (Nickel)

SUMÁRIO DO CONJUNTO DE INSTRUÇÕES	2
CODIFICAÇÃO DAS INSTRUÇÕES	5
FORMATO DAS INSTRUÇÕES	6
ASM CHART	9
COMPONENTES DO DATAPATH	10
OPERAÇÕES DA ALU	11
MÁQUINA DE ESTADOS DE BAIXO NÍVEL	12
SAÍDAS DOS ESTADOS	12
TRANSIÇÃO DOS ESTADOS	14
DIAGRAMA DE BLOCOS DO NICKEL	17

1. SUMÁRIO DO CONJUNTO DE INSTRUÇÕES

Mnemônica	Operandos	Descrição	Operação	Flags	#Clk
ADD	RD, RS1, RS2	Soma dois registradores	$RD = RS1 + RS2$	Z, S, C, V	4
SUB	RD, RS1, RS2	Subtrai dois registradores	$RD = RS1 - RS2$	Z, S, C, V	4
AND	RD, RS1, RS2	AND entre bits dos registradores	$RD = RS1 \times RS2$	Z, S, V	4
OR	RD, RS1, RS2	OR entre bits dos registradores	$RD = RS1 \wedge RS2$	Z, S, V	4
XOR	RD, RS1, RS2	XOR entre bits dos registradores	$RD = RS1 \oplus RS2$	Z, S, V	4
NAND	RD, RS1, RS2	NAND entre bits dos registradores	$RD = \neg(RS1 \wedge RS2)$	Z, S, V	4
NOR	RD, RS1, RS2	NOR entre bits dos registradores	$RD = \neg(RS1 \times RS2)$	Z, S, V	4
NXOR	RD, RS1, RS2	NXOR entre bits dos registradores	$RD = RS1 \odot RS2$	Z, S, V	4
RTR	RD, RS1, RS2	Desvio à direita recuperando bit perdido	$RD[6:0, 7] = RS1[7:1, 0] \gg RS2$	Z, S, V	4
RTL	RD, RS1, RS2	Desvio à esquerda recuperando bit perdido	$RD[7:1, 0] = RS1[6:0, 7] \ll RS2$	Z, S, V	4
SLL	RD, RS1, RS2	Desvio à esquerda	$RD[7:1] = RS1[6:0] \ll RS2, RD[0] = 0$	Z, S, C, V	4
SRL	RD, RS1, RS2	Desvio à direita	$RD[6:0] = RS1[7:1] \gg R, S2, RD[7] = 0$	Z, S, C, V	4
SWAP	RD, RS1	Troca nibbles	$RD = RS1 \ll 4$	Z, S, V	4
COM	RD, RS1	Complemento de 1	$RD = RS1 \odot R0$	Z, S, C, V	4
NEG	RD, RS1	Complemento de 2	$RD = R0 - RS1$	Z, S, C, V	4
MOV	RD, RS1	Move de um registrador para outro	$RD = RS1 + R0$	Z, S, V	4
SBR	RD, W	Seta alguns bits do registrador	$RD[W] = 1$	S, V	3
CBR	RD, W	Limpa alguns bits do	$RD[W] = 0$	Z, S,	3

		registrador		V	
SER	RD	Seta todos os bits do registrador	$RD = R0 \odot R0$		4
CLR	RD	Limpa todos os bits do registrador	$RD = R0 + R0$	Z, S, V	4
CFR		Limpa o registrador de <i>flags</i>	$FR = R0$		3
MIR	RD, RS1	Espelha o <i>byte</i>	$RD[7:0] = RS1[0:7]$	Z, S, V	4
INC	RD	Incrementa 1 no registrador	$RD = RD + 1$	Z, S, C, V	2
DEC	RD	Decrementa 1 do registrador	$RD = RD - 1$	Z, S, C, V	4
NOP		Não faz nada			3
JMPI	W	Desvio incondicional	$PC = W$		3
JMPR	W	Pula do endereço	$PC = PC + W$		3
ADDI	RD, RS1, W	Soma registrador imediatamente	$RD = RS1 + W$	Z, S, C	4
SUBI	RD, RS1, W	Subtrai registrador imediatamente	$RD = RS1 - W$	Z, S, C	4
XORI	RD, RS1, W	Operação XOR imediata	$RD = RS1 \oplus W$	Z, S	4
BEQ	RS1, RS2, W	Desvio se dois registradores são iguais	$IF(E) PC = PC + W$		4
BLT	RS1, RS2, W	Desvio se um registrador é menor que o outro	$IF(L) PC = PC + W$		4
LD	RD, RS1, W	Carrega a um registrador a partir da memória de dados	$RD = [RS1] + W$		4
ST	RS1, RS2, W	Armazena na memória de dados a partir de um registrador	$W + [RS1] = RS2$		5
IN	RD, P	Recebe dados de uma entrada externa	$RD = P$		3
OUT	RS1, P	Envia dados a uma saída externa	$P = RS1$		3
SBI	P, W	Seta alguns bits no	$P[W] = 1$		3

		registrador de E/S			
CBI	P, W	Limpa alguns bits no registrador de E/S	$P[W] = 0$		3

2. CODIFICAÇÃO DAS INSTRUÇÕES

		000	001	010	011	100	101	110	111
00	00	NOP	SUB	AND	OR	XOR	NAND	NOR	XNOR
	01	RTR	RTL	SLL	SRL	SWAP	COM	NEG	MOV
	10	SBR	CBR	SER	CLR	CFR	MIR	INC	DEC
	11	ADD	JMPR						

	00	01	10	11
01	ADDI	SUBI	XORI	JMPI
10	BEQ	BLT	LD	ST
11	IN	OUT	SBI	CBI

Flags:

FLZ(Z): zero flag

FLS(S): signal flag

FLC(C): carry flag

FLV(V): overflow flag

FLE(E): equal flag

FLL(L): lower than flag

3. FORMATO DAS INSTRUÇÕES

 


Figura 1 - Formato 3R (usa três registradores).

Instruções que obedecem o formato 3R:

- ADD
- SUB
- AND
- OR
- XOR
- NAND
- NOR
- NXOR
- RTR
- RTL
- SLL
- SRL

 


Figura 2 - Formato 2R (usa dois registradores).

Instruções que obedecem o formato 2R:

- SWAP
- COM
- NEG
- MOV
- MIR

 


Figura 3 - Formato SRW (usa um registrador e palavra imediata curta).

Instruções que obedecem o formato SRW:

- SER
- CLR
- INC
- DEC
- SBR
- CBR



Figura 4 - Formato W (não usa registradores e palavra imediata média).

Instruções que obedecem o formato W:

- JMPR
- NOP
- CFR

 


Figura 5 - Formato WW (não usa registradores e palavra imediata longa).

Instruções que obedecem o formato WW:

- JMPI

 


Figura 6 - Formato 8W2D (usa 8 bits para W e dois registradores, com um de destino).

Instruções que obedecem o formato 8W2D:

- ADDI
- SUBI
- XORI
- BEQ
- BLT
- LD

 


Figura 7 - Formato 8W2 (usa 8 bits para W e dois registradores).

Instruções que obedecem o formato 8W2:

- ST

 


Figura 8 - Formato PIN (interage com a entrada a partir de *bytes*).

Instruções que obedecem o formato PIN :

- IN

 


Figura 9 - Formato POUT (interage com a saída a partir de *bytes*).

Instruções que obedecem o formato POUT :

- OUT


 


Figura 10 - Formato WP (interage com a entrada/saída a partir de *bits*).

Instruções que obedecem o formato WP:

- SBI
- CBI

4. ASM CHART

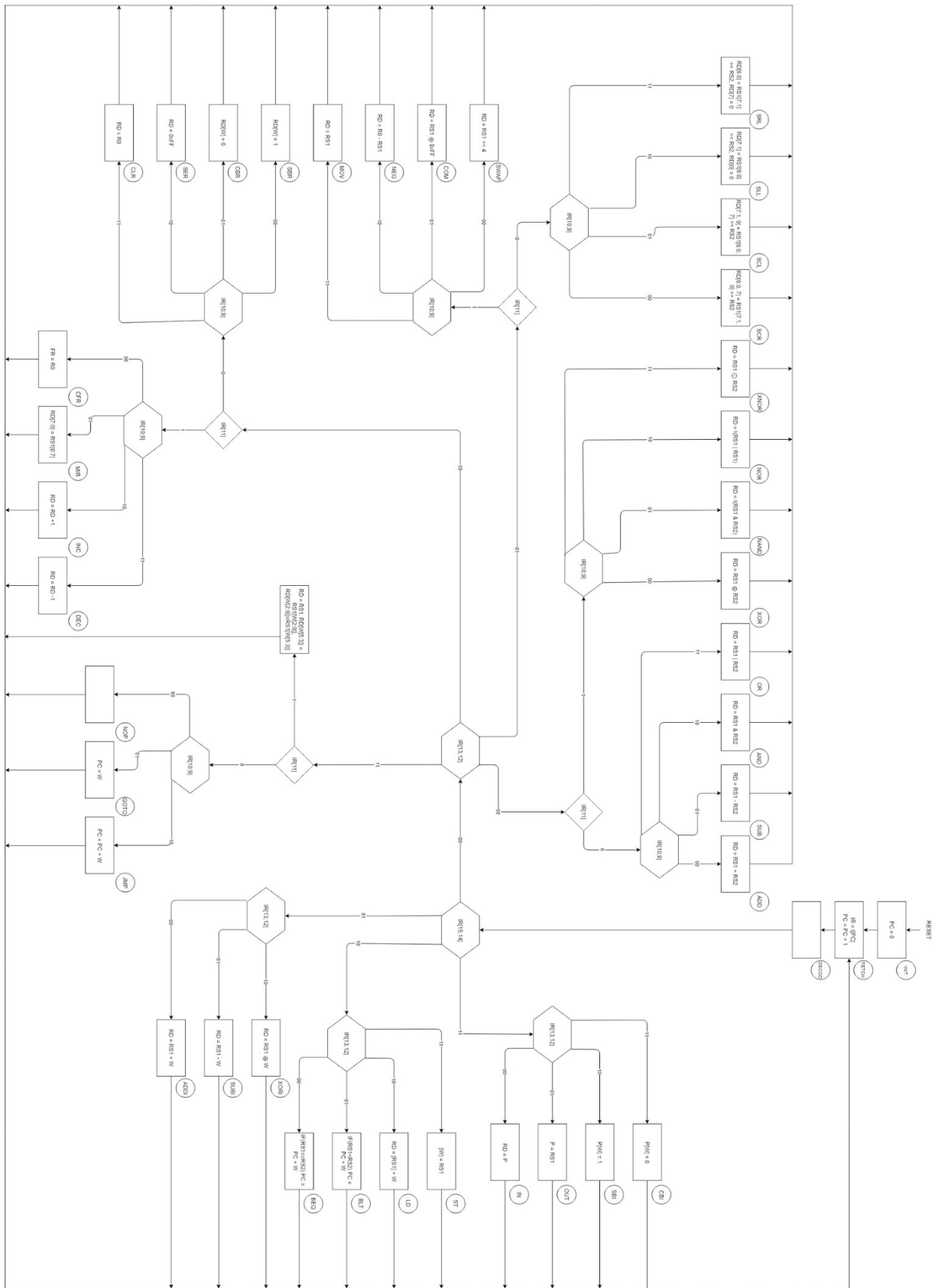

5. COMPONENTES DO DATAPATH

- ALU (8 bits):
 - Somador;
 - Subtrator;
 - AND *bitwise*;
 - OR *bitwise*;
 - XOR *bitwise*;
 - NAND *bitwise*;
 - NOR *bitwise*;
 - XNOR *bitwise*;
 - Deslocador/rotacionador à direita;
 - Deslocador/rotacionador à esquerda;
 - Espelhamento;
 - *Set bit*;
 - *Clear bit*;
- Registradores:
 - 1 x 6 bits (State Register)
 - 5 x 8 bits (1 de I/O e 4 internos);
 - 1 x 12 bits (Program Counter);
 - 1 x 16 bits (Instruction Register);
- Multiplexadores:
 - 4 x (4x1);
- Blocos avulsos
 - 2 x somadores (12 bits);
 - 1 x comparador (8 bits);
 - 1 x AND *bitwise* (8 bits);
 - 1 x OR *bitwise* (8 bits);
- Bloco de controle;
- *Datapath*;
- Memória de programa (4096x16);
- Memória de dados (256x8);

6. OPERAÇÕES DA ALU

- Soma (x0);
- Subtração (x1);
- AND (x2);
- OR (x3);
- XOR (x4);
- NAND (x5);
- NOR (x6);
- XNOR (x7);
- Deslocar à esquerda (x8);
- Deslocar à direita (x9);
- Rotacionar à esquerda (xA);
- Rotacionar à direita (xB);
- Espelhar (xC);
- Setar bits (xD);
- Limpar bits (xE);

7. MÁQUINA DE ESTADOS DE BAIXO NÍVEL

SAÍDAS DOS ESTADOS

Estado atual	Estado seguinte	Saídas
INIT	FETCH	PC_clr = 1
FETCH	DECOD	I_rd = 1; PC_ld = 1; IR_ld = 1, MUX_PC=00
DECOD	--	--
ADD	FETCH	MUX_alu = 0000, MUX_sel = 11, RS1_add = IR[9:8], RS2_add = IR[7:6], MUX_imm = 00, R1_ld = !IR[11]IR[10], R2_ld = IR[11]!IR[10] , R3_ld = IR[11]IR[10]
SUB	FETCH	MUX_alu = 0001, MUX_sel = 11, RS1_add = IR[9:8], RS2_add = IR[7:6], MUX_imm = 00, R1_ld = !IR[11]IR[10], R2_ld = IR[11]!IR[10] , R3_ld = IR[11]IR[10]
AND	FETCH	MUX_alu = 0010, MUX_sel = 11, RS1_add = IR[9:8], RS2_add = IR[7:6], MUX_imm = 00, R1_ld = !IR[11]IR[10], R2_ld = IR[11]!IR[10] , R3_ld = IR[11]IR[10]
OR	FETCH	MUX_alu = 0011, MUX_sel = 11, RS1_add = IR[9:8], RS2_add = IR[7:6], MUX_imm = 00, R1_ld = !IR[11]IR[10], R2_ld = IR[11]!IR[10] , R3_ld = IR[11]IR[10]
XOR	FETCH	MUX_alu = 0100, MUX_sel = 11, RS1_add = IR[9:8], RS2_add = IR[7:6], MUX_imm = 00, R1_ld = !IR[11]IR[10], R2_ld = IR[11]!IR[10] , R3_ld = IR[11]IR[10]
NAND	FETCH	MUX_alu = 0101, MUX_sel = 11, RS1_add = IR[9:8], RS2_add = IR[7:6], MUX_imm = 00, R1_ld = !IR[11]IR[10], R2_ld = IR[11]!IR[10] , R3_ld = IR[11]IR[10]
NOR	FETCH	MUX_alu = 0110, MUX_sel = 11, RS1_add = IR[9:8], RS2_add = IR[7:6], MUX_imm = 00, R1_ld = !IR[11]IR[10], R2_ld = IR[11]!IR[10] , R3_ld = IR[11]IR[10]
XNOR	FETCH	MUX_alu = 0111, MUX_sel = 11, RS1_add = IR[9:8], RS2_add = IR[7:6], MUX_imm = 00, R1_ld = !IR[11]IR[10], R2_ld = IR[11]!IR[10] , R3_ld = IR[11]IR[10]
RTR	FETCH	MUX_alu = 1000, MUX_sel = 11, RS1_add = IR[9:8], RS2_add = IR[7:6], MUX_imm = 00, R1_ld = !IR[11]IR[10], R2_ld = IR[11]!IR[10] , R3_ld = IR[11]IR[10]
RTL	FETCH	MUX_alu = 1001, MUX_sel = 11, RS1_add = IR[9:8], RS2_add = IR[7:6], MUX_imm = 00, R1_ld = !IR[11]IR[10], R2_ld = IR[11]!IR[10] , R3_ld = IR[11]IR[10]
SLL	FETCH	MUX_alu = 1000, MUX_sel = 11, RS1_add = IR[9:8], RS2_add = IR[7:6], MUX_imm = 00, R1_ld = !IR[11]IR[10], R2_ld = IR[11]!IR[10] , R3_ld = IR[11]IR[10]
SRL	FETCH	MUX_alu = 1001, MUX_sel = 11, RS1_add = IR[9:8], RS2_add = IR[7:6], MUX_imm = 00, R1_ld = !IR[11]IR[10], R2_ld = IR[11]!IR[10] , R3_ld =

		IR[11]IR[10]
SWAP	FETCH	MUX_alu = 100X, MUX_sel = 11, RS1_add = IR[9:8], MUX_imm = 00, R1_Id = !IR[11]IR[10], R2_Id = IR[11]!IR[10], R3_Id = IR[11]IR[10]
COM	FETCH	MUX_alu = 0111, MUX_sel = 11, RS1_add = IR[9:8], RS2_add = 00, MUX_imm = 00, R1_Id = !IR[11]IR[10], R2_Id = IR[11]!IR[10], R3_Id = IR[11]IR[10]
NEG	FETCH	MUX_alu = 0001, MUX_sel = 11, RS1_add = 00, RS2_add = IR[9:8], MUX_imm = 00, R1_Id = !IR[11]IR[10], R2_Id = IR[11]!IR[10], R3_Id = IR[11]IR[10]
MOV	FETCH	MUX_alu = 0000, MUX_sel = 11, RS1_add = IR[9:8], RS2_add = 00, MUX_imm = 00, R1_Id = !IR[11]IR[10], R2_Id = IR[11]!IR[10], R3_Id = IR[11]IR[10]
SBR	FETCH	MUX_alu = 1011, MUX_imm = 10, MUX_sel = 11, R1_Id = !IR[11]IR[10], R2_Id = IR[11]!IR[10], R3_Id = IR[11]IR[10], RS1_add = IR[11:10]
CBR	FETCH	MUX_alu = 1100, MUX_imm = 10, MUX_sel = 11, R1_Id = !IR[11]IR[10], R2_Id = IR[11]!IR[10], R3_Id = IR[11]IR[10], RS1_add = IR[11:10]
SER	FETCH	MUX_alu = 0111, MUX_sel = 11, RS1_add = 00, RS2_add = 00, MUX_imm = 00, R1_Id = !IR[11]IR[10], R2_Id = IR[11]!IR[10], R3_Id = IR[11]IR[10]
CLR	FETCH	MUX_alu = 0000, MUX_sel = 11, RS1_add = 00, RS2_add = 00, MUX_imm = 00, R1_Id = !IR[11]IR[10], R2_Id = IR[11]!IR[10], R3_Id = IR[11]IR[10]
CFR	FETCH	SR_clr = 1
MIR	FETCH	MUX_alu = 1010, MUX_sel = 11, RS1_add = IR[9:8], MUX_imm = 00, R1_Id = !IR[11]IR[10], R2_Id = IR[11]!IR[10], R3_Id = IR[11]IR[10]
INC	FETCH	MUX_alu = 0000, MUX_sel = 11, RS1_add = IR[11:10], MUX_imm = 11, R1_Id = !IR[11]IR[10], R2_Id = IR[11]!IR[10], R3_Id = IR[11]IR[10]
DEC	FETCH	MUX_alu = 0001, MUX_sel = 11, RS1_add = IR[11:10], MUX_imm = 11, R1_Id = !IR[11]IR[10], R2_Id = IR[11]!IR[10], R3_Id = IR[11]IR[10]
NOP	FETCH	--
JMPI	FETCH	MUX_PC = 10, PC_Id = 1
JMPR	FETCH	MUX_PC = 11, PC_Id = 1
ADDI	FETCH	MUX_alu = 0000, MUX_sel = 11, RS1_add = IR[9:8], MUX_imm = 01, W = IR[7:0], R1_Id = !IR[11]IR[10], R2_Id = IR[11]!IR[10], R3_Id = IR[11]IR[10]
SUBI	FETCH	MUX_alu = 0001, MUX_sel = 11, RS1_add = IR[9:8], MUX_imm = 01, R1_Id = !IR[11]IR[10], R2_Id = IR[11]!IR[10], R3_Id = IR[11]IR[10]
XORI	FETCH	MUX_alu = 0100, MUX_sel = 11, RS1_add = IR[9:8], MUX_imm = 01, R1_Id = !IR[11]IR[10], R2_Id = IR[11]!IR[10], R3_Id = IR[11]IR[10]
BEQ	JMPR/ FETCH	IF(E) JMPR ELSE FETCH
BLT	JMPR/ FETCH	IF(L) JMPR ELSE FETCH

LD	FETCH	MUX_alu = 0000, MUX_sel = 10, RS1_add = IR[9:8], MUX_imm = 01, D_rd = 1, R1_id = !IR[11]IR[10], R2_id = IR[11]!IR[10], R3_id = IR[11]IR[10]
ST	FETCH	MUX_alu = 0000, MUX_sel = 11, RS1_add = IR[11:10], MUX_imm = 01, RS2_add = IR[9:8], D_wr = 1
IN	FETCH	MUX_sel = 01, IN_id = 1, R1_id = !IR[11]IR[10], R2_id = IR[11]!IR[10], R3_id = IR[11]IR[10]
OUT	FETCH	RS1_add = IR[11:10], OUT_id = 1
SBI	FETCH	MUX_alu = 1011, MUX_imm = 10, MUX_sel = 00, R1_id = !IR[11]IR[10], R2_id = IR[11]!IR[10], R3_id = IR[11]IR[10], RS1_add = IR[11:10], OUT_id = 1
CBI	FETCH	MUX_alu = 1100, MUX_imm = 10, MUX_sel = 00, R1_id = !IR[11]IR[10], R2_id = IR[11]!IR[10], R3_id = IR[11]IR[10], RS1_add = IR[11:10], OUT_id = 1

TRANSIÇÃO DOS ESTADOS

Estado		Transição
De	Para	
INIT	FETCH	--
FETCH	DECODE	--
DECODE	ADD	IR[15:14] = 00 & IR[13:12,2] = 110 & IR[1:0] = 00
DECODE	SUB	IR[15:14] = 00 & IR[13:12,2] = 000 & IR[1:0] = 01
DECODE	AND	IR[15:14] = 00 & IR[13:12,2] = 000 & IR[1:0] = 10
DECODE	OR	IR[15:14] = 00 & IR[13:12,2] = 000 & IR[1:0] = 11
DECODE	XOR	IR[15:14] = 00 & IR[13:12,2] = 001 & IR[1:0] = 00
DECODE	NAND	IR[15:14] = 00 & IR[13:12,2] = 001 & IR[1:0] = 01
DECODE	NOR	IR[15:14] = 00 & IR[13:12,2] = 001 & IR[1:0] = 10
DECODE	XNOR	IR[15:14] = 00 & IR[13:12,2] = 001 & IR[1:0] = 11
DECODE	RTR	IR[15:14] = 00 & IR[13:12,2] = 010 & IR[1:0] = 00
DECODE	RTL	IR[15:14] = 00 & IR[13:12,2] = 010 & IR[1:0] = 01
DECODE	SLL	IR[15:14] = 00 & IR[13:12,2] = 010 & IR[1:0] = 10
DECODE	SRL	IR[15:14] = 00 & IR[13:12,2] = 010 & IR[1:0] = 11
DECODE	SWAP	IR[15:14] = 00 & IR[13:12,2] = 011 & IR[1:0] = 00
DECODE	COM	IR[15:14] = 00 & IR[13:12,2] = 011 & IR[1:0] = 01

DECOD	NEG	$IR[15:14] = 00 \ \& \ IR[13:12,2] = 011 \ \& \ IR[1:0] = 10$
DECOD	MOV	$IR[15:14] = 00 \ \& \ IR[13:12,2] = 011 \ \& \ IR[1:0] = 11$
DECOD	SBR	$IR[15:14] = 00 \ \& \ IR[13:12,2] = 100 \ \& \ IR[1:0] = 00$
DECOD	CBR	$IR[15:14] = 00 \ \& \ IR[13:12,2] = 100 \ \& \ IR[1:0] = 01$
DECOD	SER	$IR[15:14] = 00 \ \& \ IR[13:12,2] = 100 \ \& \ IR[1:0] = 10$
DECOD	CLR	$IR[15:14] = 00 \ \& \ IR[13:12,2] = 100 \ \& \ IR[1:0] = 11$
DECOD	CFR	$IR[15:14] = 00 \ \& \ IR[13:12,2] = 101 \ \& \ IR[1:0] = 00$
DECOD	MIR	$IR[15:14] = 00 \ \& \ IR[13:12,2] = 101 \ \& \ IR[1:0] = 01$
DECOD	INC	$IR[15:14] = 00 \ \& \ IR[13:12,2] = 101 \ \& \ IR[1:0] = 10$
DECOD	DEC	$IR[15:14] = 00 \ \& \ IR[13:12,2] = 101 \ \& \ IR[1:0] = 11$
DECOD	NOP	$IR[15:14] = 00 \ \& \ IR[13:12,2] = 000 \ \& \ IR[1:0] = 00$
DECOD	JMPI	$IR[15:14] = 01 \ \& \ IR[13:12] = 11$
DECOD	JMPR	$IR[15:14] = 00 \ \& \ IR[13:12,2] = 110 \ \& \ IR[1:0] = 01$
DECOD	ADDI	$IR[15:14] = 01 \ \& \ IR[13:12] = 00$
DECOD	SUBI	$IR[15:14] = 01 \ \& \ IR[13:12] = 01$
DECOD	XORI	$IR[15:14] = 01 \ \& \ IR[13:12] = 10$
DECOD	BEQ	$IR[15:14] = 10 \ \& \ IR[13:12] = 00$
DECOD	BLT	$IR[15:14] = 10 \ \& \ IR[13:12] = 01$
BEQ	NOP	$E = 1$
BLT	NOP	$L = 1$
DECOD	LD	$IR[15:14] = 10 \ \& \ IR[13:12] = 10$
DECOD	ST	$IR[15:14] = 10 \ \& \ IR[13:12] = 11$
DECOD	IN	$IR[15:14] = 11 \ \& \ IR[13:12] = 00$
DECOD	OUT	$IR[15:14] = 11 \ \& \ IR[13:12] = 01$
DECOD	SBI	$IR[15:14] = 11 \ \& \ IR[13:12] = 10$
DECOD	CBI	$IR[15:14] = 11 \ \& \ IR[13:12] = 11$
ADD... CBI	FETCH	--

8. DIAGRAMA DE BLOCOS DO NICKEL

